

非参照非相談 QuizL03

樋口さぶろお

龍谷大学工学部数理情報学科


情報処理の基礎 L03(2014-10-08 Wed)



<http://hig3.net>

Quiz(論理回路から真理値表)

入力 A, B に対して, 出力 X の 0, 1 を表す真理値表作って.

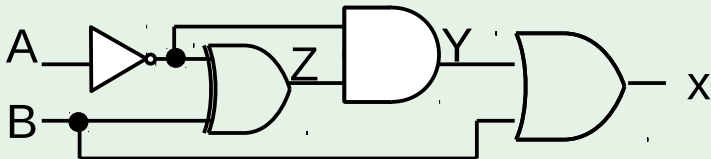

Quiz 略解+コメント:論理回路から真理値表 略解

入力 A	入力 B	出力 X
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1